
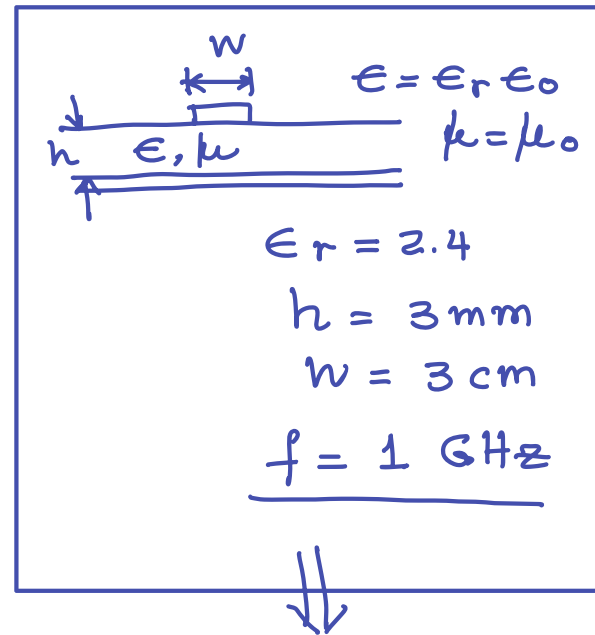
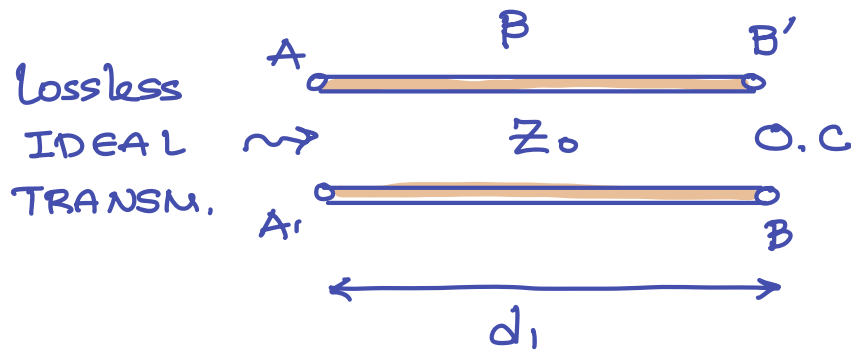


IDEAL TRANSMISSION LINES (LOSSLESS)

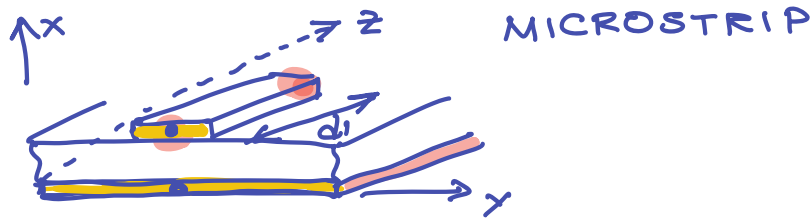


Found $Z_{it} = Z_0 = ?$ β, λ
MICROSTRIP

$\beta = 2\pi/\lambda = \text{phase constant}$
 $= \text{rad/m}$

$\lambda = (\text{m})$

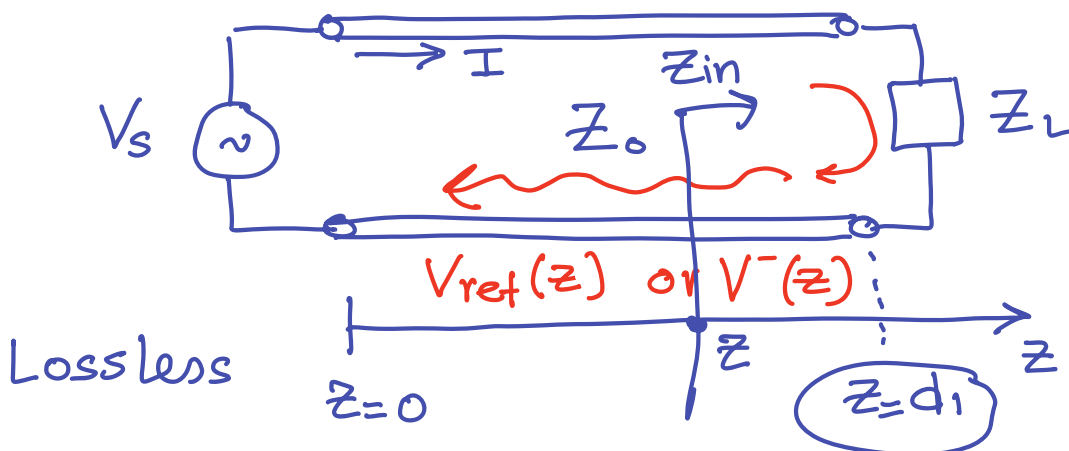$V_{in}(z)$ or $V^+(z)$ Incident Voltage Wave
 β



open end
 $Z_L = \infty (\Omega)$
open-circuit

$$V(z) = V_{in}(z) + V_{ref}(z)$$

or

$$= V^+(z) + V^-(z)$$

$$I(z) = I_{in}(z) + I_{ref}(z)$$

$$\text{or } = I^+(z) + I^-(z)$$

$$V_{in}(z) = V^+(z) = V_0^+ e^{-j\beta z}$$

$$V_{ref}(z) = V^-(z) = V_0^- e^{j\beta z}$$

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z}$$

$$I(z) = I_0^+ e^{-j\beta z} + I_0^- e^{j\beta z}$$

wave equations
for Ideal T.L w/o losses

$$\frac{V_0^+}{I_0^+} = Z_0$$

$$\frac{V_0^-}{I_0^-} = -Z_0$$

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z}$$

$$I(z) = \frac{1}{Z_0} [V_0^+ e^{-j\beta z} - V_0^- e^{j\beta z}]$$

$$Z_{in}(z) = \frac{V(z)}{I(z)} = Z_0 \left(\frac{V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z}}{V_0^+ e^{-j\beta z} - V_0^- e^{j\beta z}} \right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_{in}(z) \Big|_{z=d_1} = Z_L \\ Z_L = Z_0 \frac{V_0^+ e^{-j\beta d_1} + V_0^- e^{j\beta d_1}}{V_0^+ e^{-j\beta d_1} - V_0^- e^{j\beta d_1}} \end{array} \right.$$

$$Z_{in}(z) = Z_0 \frac{Z_L + j Z_0 \tan(\beta d_1)}{Z_0 + j Z_L \tan(\beta d_1)}$$